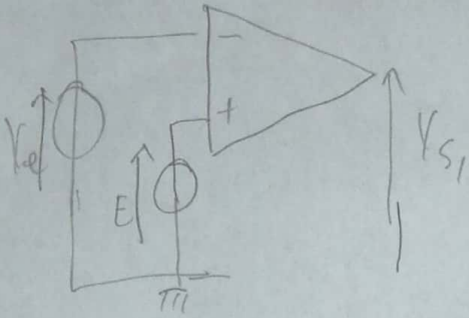


# Exo 4



2- AOP idéal  $CR > 0$   
 $V^+ \neq V^-$  et  $i^+ = i^- = 0$

$$V_{s1} = \pm V_{sat}$$

$$V^+ = E$$

$$V^- = V_e$$


$$V^+ - V^- \Rightarrow E - V_e$$

$$V_{s1} = -V_{sat}$$


$$E - V_e > 0$$

$$E > 0$$

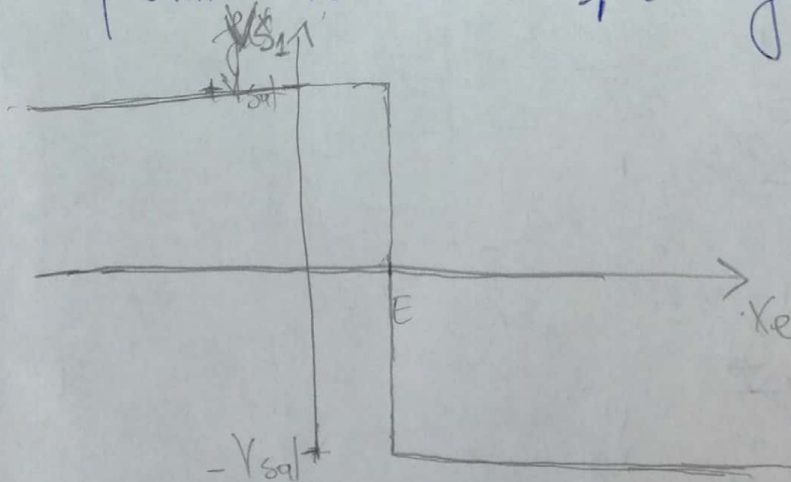quant  $V_e = E$   $V_{s1}$  change de signe



2-

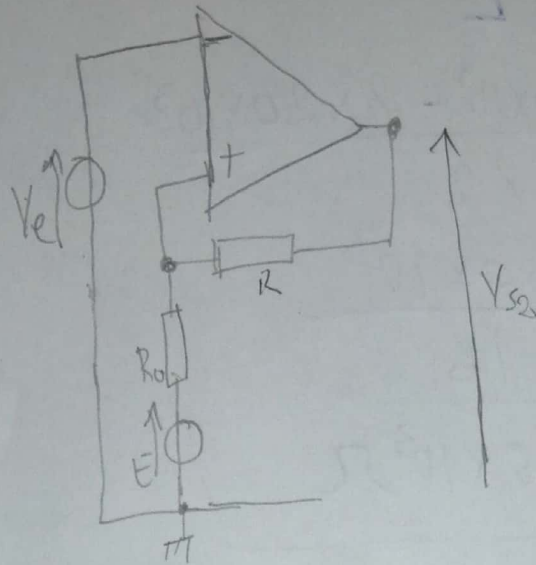

Expression de la tension

$$V^- = V_e$$

$$V^+ = ?$$

$$I_{R_o} = \frac{E - V^+}{R_o} = \frac{V^+ - V_{s2}}{R}$$

$$\frac{E}{R_o} - \frac{V^+}{R_o} = \frac{V^+}{R} - \frac{V_{s2}}{R}$$

$$V^+ \left( \frac{1}{R_o} + \frac{1}{R} \right) = \frac{E}{R_o} + \frac{V_{s2}}{R}$$

$$V^+ = \frac{ER + V_{s2}R_o}{R + R_o}$$

3 - Calcul de R pour  $V_H = 8$

$$V^+ - V^- = \frac{ER + V_{s2}R_o}{R + R_o} - V_e$$

$$V_{s2} = -V_{sat}$$

$$\frac{ER - V_{sat}R_o}{R + R_o} - V_e = 0$$

$$R = \frac{V_{sat} R_o - V_e R_o}{V_e E}$$

$$4: R = \frac{-12 \times 20 \times 10^3 - 2 \times 20 \times 10^3}{-8 \times 2}$$

$$R = \frac{-280 \times 10^3}{-16}$$

$$R = 17,5 \times 10^3 \Omega$$

$$4) V_s = +V_{sat}$$

$$\frac{ER + V_{sat} R_o}{R + R_o} - V_{BH} = 0$$

$$V_{BH} = \frac{ER + V_{sat} R_o}{R + R_o}$$

$$\text{AN: } V_{BH} = \frac{-2 \times 17,5 \times 10^3 + 12 \times 20 \times 10^3}{17,5 \times 10^3 + 20 \times 10^3}$$

$$V_{BH} = \frac{205 \times 10^3}{37,5 \times 10^3} = 5,46$$

$V_{th}$   $V_{th}$

